

Práctica 2- Circuito Combinacional

- Realizar el montaje del circuito combinacional que funciona según la función lógica:

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

- Simulación en proteus.
- Diferentes puertas lógicas que se pueden utilizar para representar la función.