

Práctica 5

Sumador BCD (pag 61) –Circuito para hacer sumas hasta $99+99=198$

