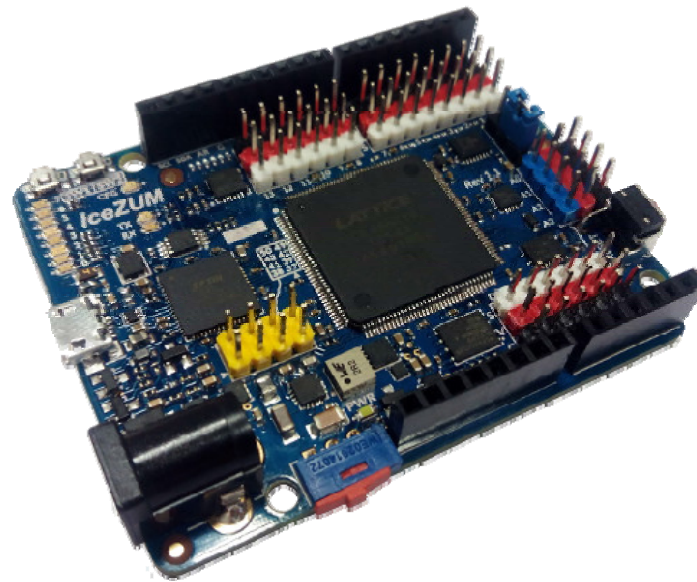


Práctica 4- Circuito Combinacional- ALHAMBRA

- Montar circuito combinatorial utilizando FPGA ALHAMBRA.

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$



<http://fpgawars.github.io/>
<https://github.com/Obijuan>
[Poniendo-en-marcha-Icestudio!](#)